
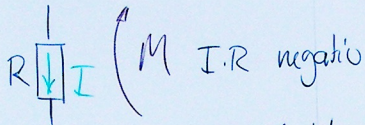


Wichtig: Vorzeichen

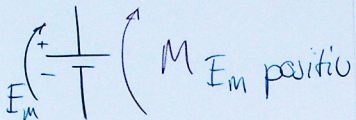

- Rezept:
- 1) Stromrichtungen einzeichnen (beliebig!)
 - 2) Knotenregel anwenden
 - 3) Maschenregeln anwenden
 - 4) Gleichungen nach I_1, I_2, \dots auflösen